

Architettura degli Elaboratori

Esercizi sul progetto di banche di memoria


Daide Quaglia

Dipartimento di Informatica – Università di Verona

 
Esercizio 1

Si realizzi un banco di memoria statica di 4MByte indirizzabile al byte utilizzando chip 1Mx1. Definire la composizione degli indirizzi di memoria.

I chip 1Mx1 contengono $1M=2^{20}$ bit e quindi hanno 20 bit di indirizzo.



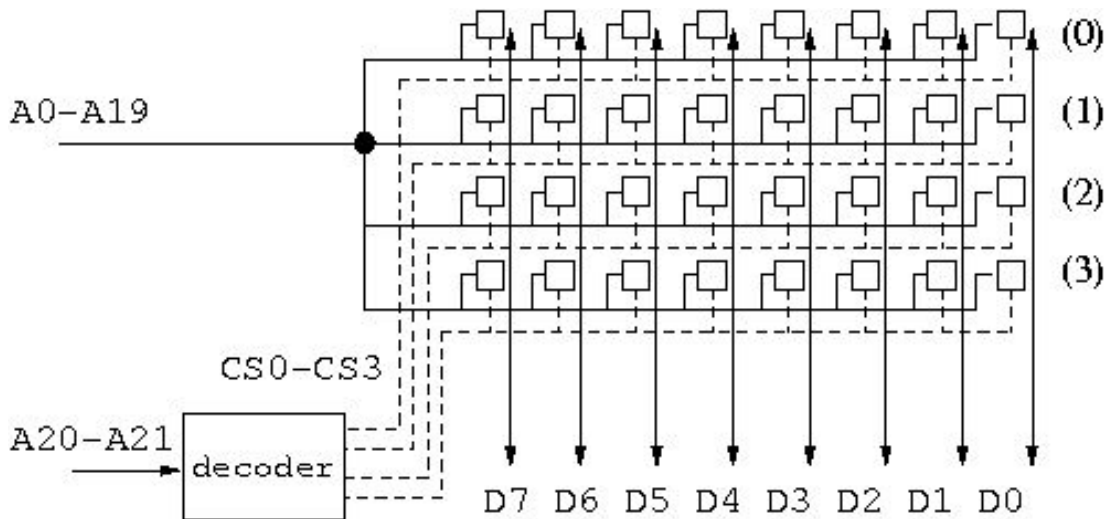Il banco di memoria avra' invece 22 linee di indirizzo essendo $4M=2^{22}$.
Lo schema del banco di memoria e' il seguente:



Tra parentesi e' indicato l'ordine di lettura/scrittura al crescere degli indirizzi.

Gli indirizzi sono composti nel modo seguente:


21	20 19	0
Selezione della riga di chip	Indirizzo per il singolo chip	

Esercizio 2

Si realizzi un banco di memoria statica di 2Mx32 indirizzabile al byte utilizzando chip 1Mx8. Definire la composizione degli indirizzi di memoria.

I chip 1Mx8 contengono $1M=2^{20}$ byte e quindi hanno 20 bit di indirizzo. Il banco di memoria avra' invece 23 linee di indirizzo dovendo indirizzare $2M \times 4 \text{ byte} = 8MB = 2^{23}$

Soluzione A)

 


Dentro i chip e' indicato l'ordine di lettura/scrittura al crescere degli indirizzi.

La composizione degli indirizzi e' la seguente:

22	20 19	0
Selezione del chip	Indirizzo per il chip	

Soluzione B)

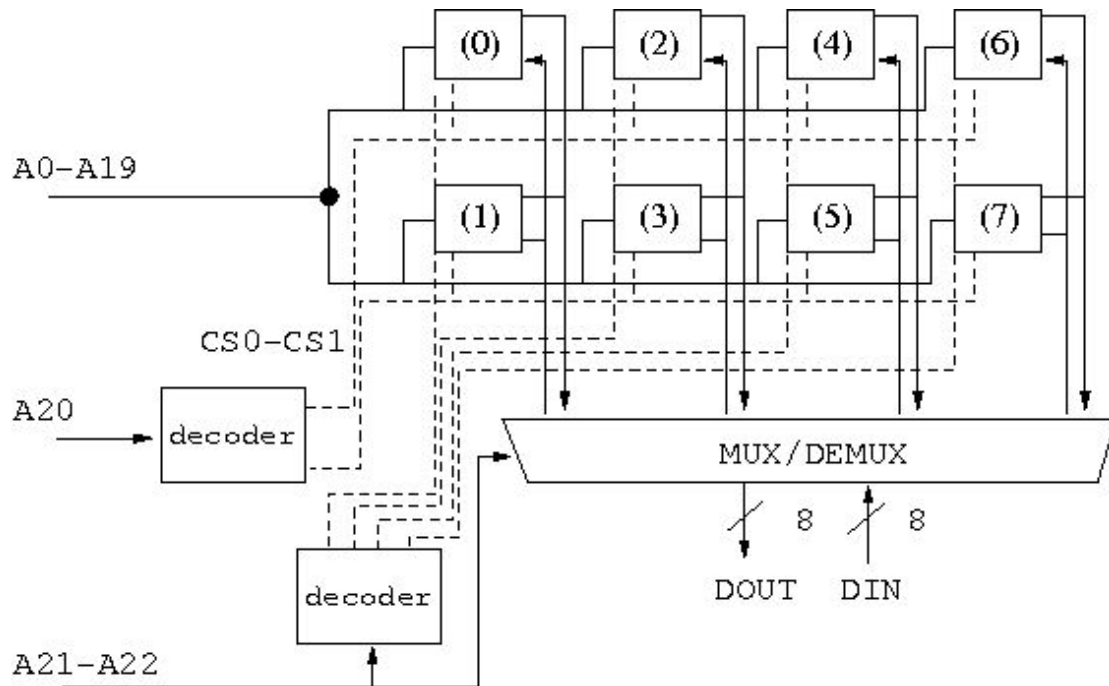


Tra parentesi e' indicato l'ordine di lettura/scrittura al crescere degli indirizzi.

La composizione degli indirizzi e' la seguente:

22	21	20	19	0
MUX	Selezione della riga di chip	Indirizzo per il chip		

ATT: e' necessario un decoder di colonna in fase di scrittura per evitare di azzerare le colonne non interessate dalla scrittura.

Soluzione C)

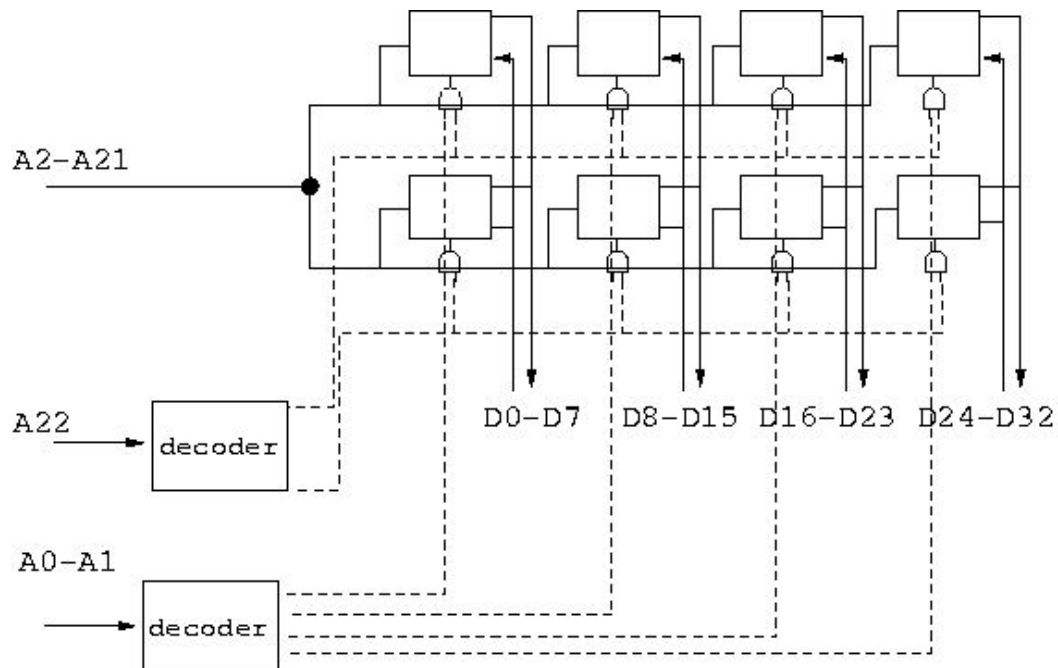

La composizione degli indirizzi e' la seguente:

22	21	2	1	0
Selezione della riga di chip	Indirizzo per il chip			Selezione della colonna di chip


NOTA:

Nelle Soluzioni (A) e (B) si assume che il bus dati del sistema sia a 8 bit. Nella Soluzione (C) si assume che il bus dati del sistema sia a 32 bit e che il byte indirizzato venga messo sul bus nella sua posizione esatta rispetto alla parola di 32 bit che lo contiene (le linee del bus non interessate rimangono in alta impedenza).

 Esercizio 3


Si realizzi un banco di memoria dinamica 256Mx8 indirizzabile al byte utilizzando chip di memoria dinamica 64Mx1. Definire la composizione degli indirizzi di memoria.

I chip 64Mx1 contengono $64M=2^{26}$ bit e quindi hanno bisogno di 26 bit di indirizzo. Siccome e' disagevole mettere cosi' tanti piedini in un chip, le memorie dinamiche richiedono di specificare l'indirizzo in due fasi dimezzando cosi' il numero di piedini necessari.



Il banco di memoria avra' invece 28 linee di indirizzo essendo $256M=2^{28}$

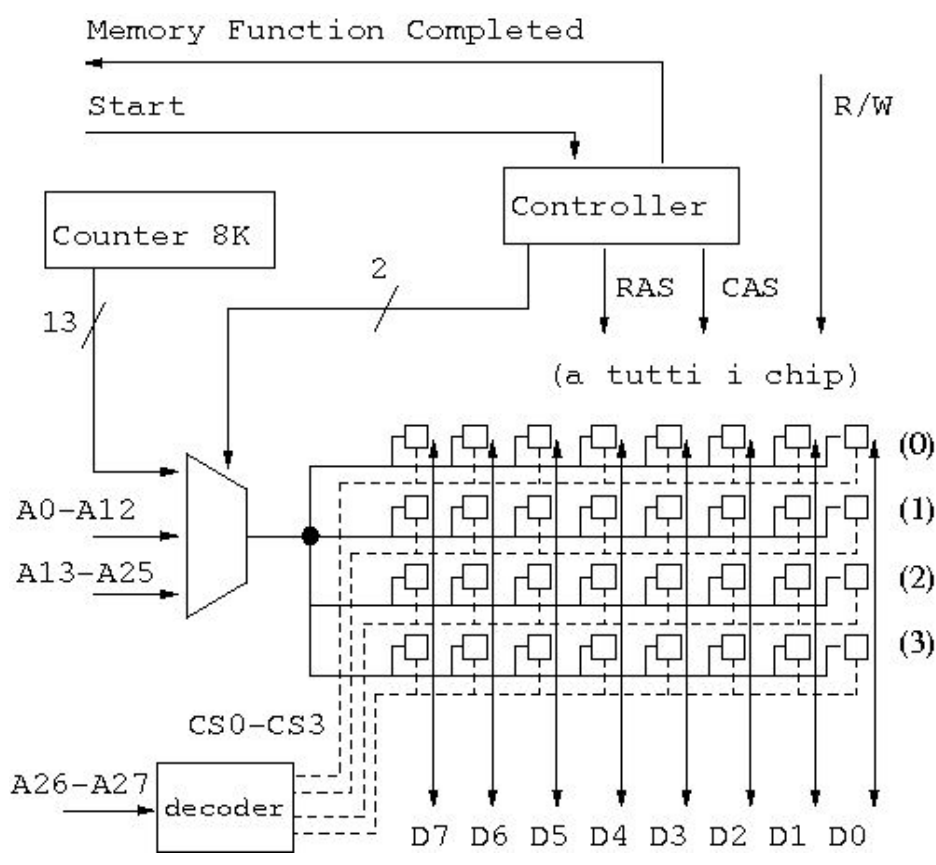Lo schema del banco di memoria risultante e' il seguente:



Tra parentesi e' indicato l'ordine di lettura/scrittura al crescere degli indirizzi. Si notino inoltre il multiplexer degli indirizzi, il controllore e il contatore modulo 8k che fornisce gli indirizzi di riga per rinfrescare la memoria (infatti e' sufficiente leggere la riga per rinfrescarla completamente). I segnali RAS, CAS e R/W vanno direttamente a tutti i chip.

Gli indirizzi sono composti nel modo seguente:

27	26 25	0
Selezione della riga di chip	Indirizzo per il singolo chip	