
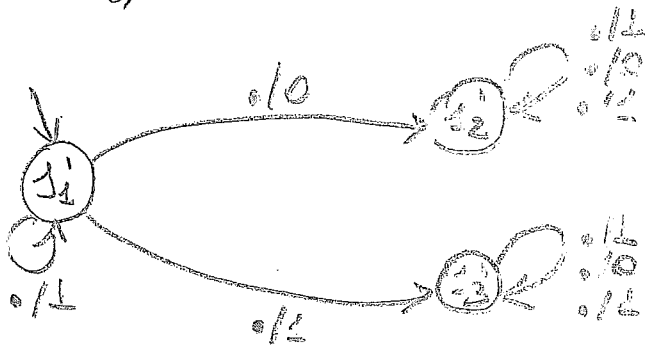


15/6/2015 n.1

i)

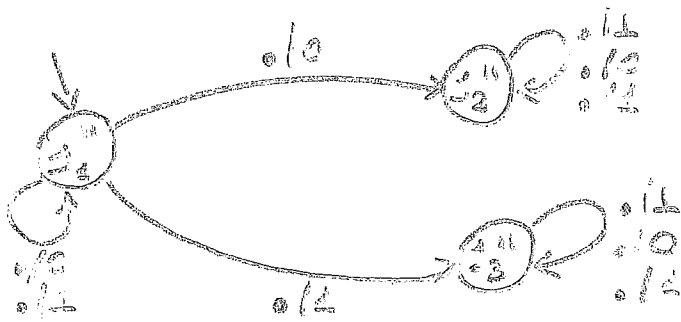


M'




M''

vi)

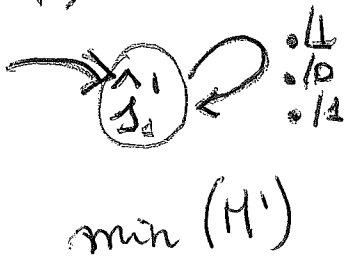


$\min(M')$

vii)

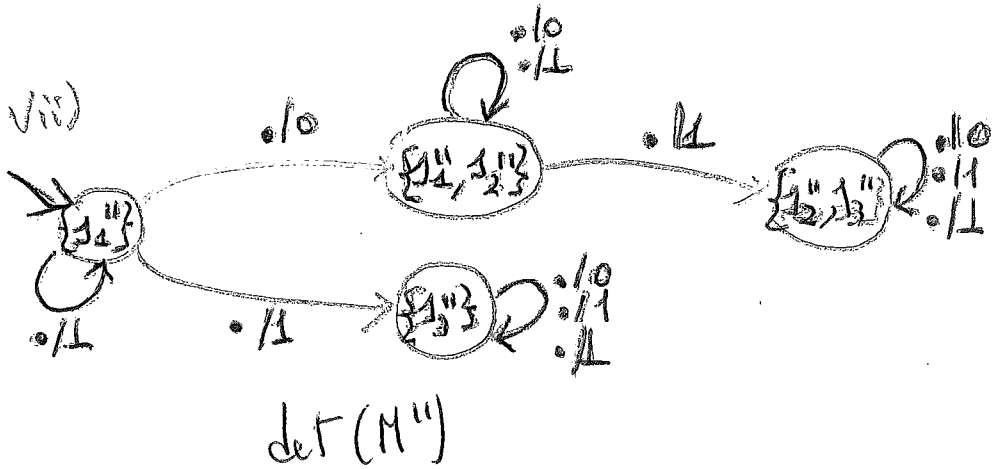

$\det(M'')$

viii)

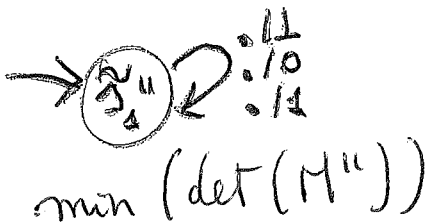


$\min(\det(M''))$


15/6/2015 n.2




Diagramma Temporale

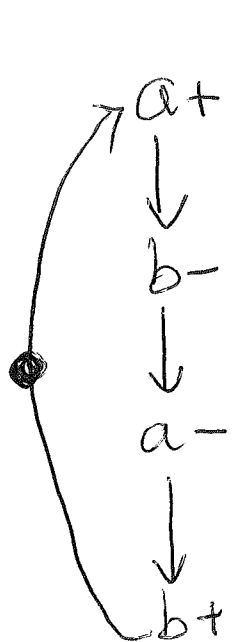

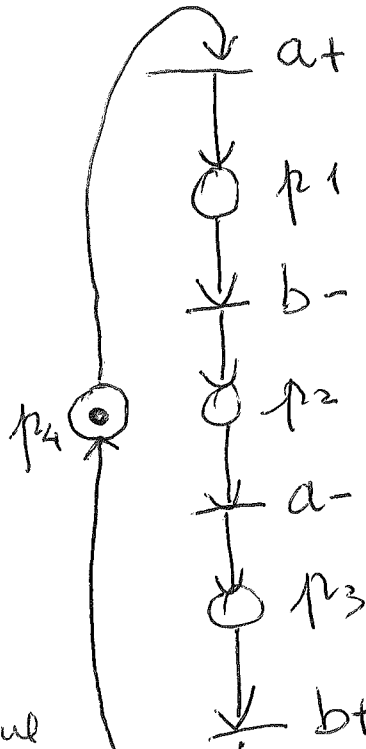
GTS, STG
Grafo delle Transizioni
dei segnali



Reti di Petri
interpretate

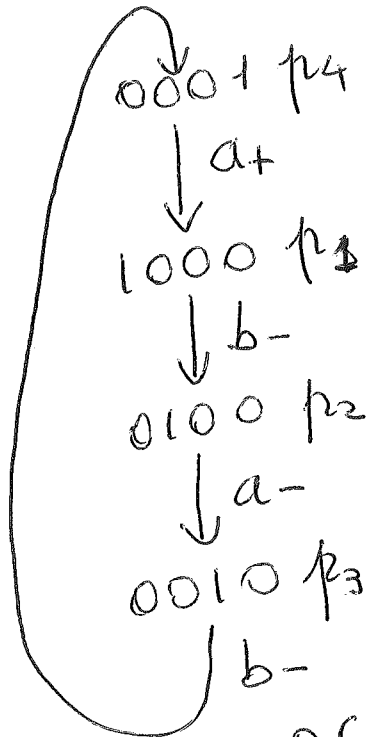

GR, RG
Grafo degli Stati

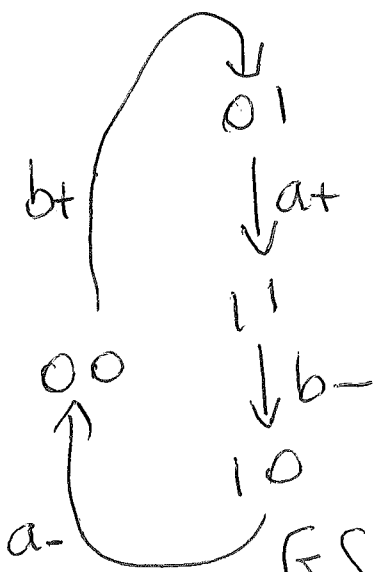


GS, SG
Grafo degli Stati

$00 \in ER(b+)$
 $01 \in QR(b+)$
 $11 \in ER(b-)$
 $10 \in QR(b-)$

	b	0	1
a			
0	1	1	
1	0	0	

$$b = \bar{a}$$

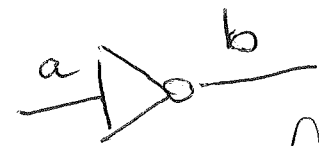

Relazione Logica